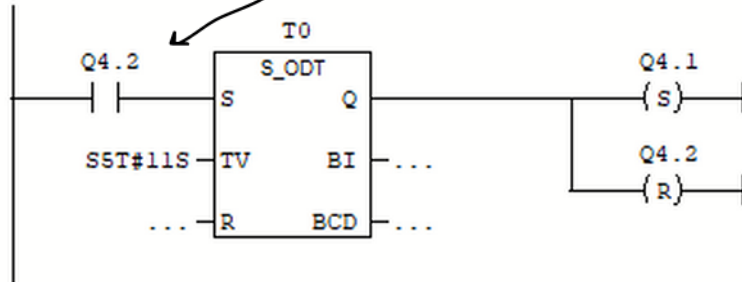



Network 1: Title:




Network 2: Title:



Network 3: Title:

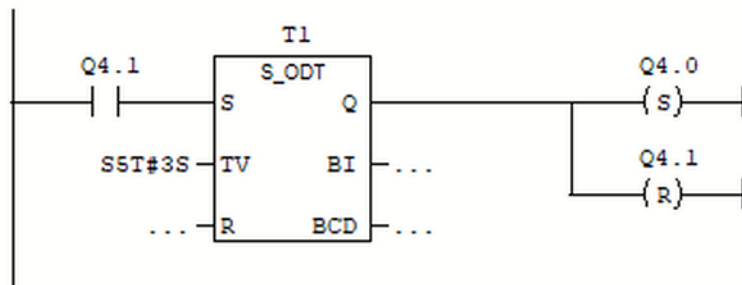

Network 4: Title:

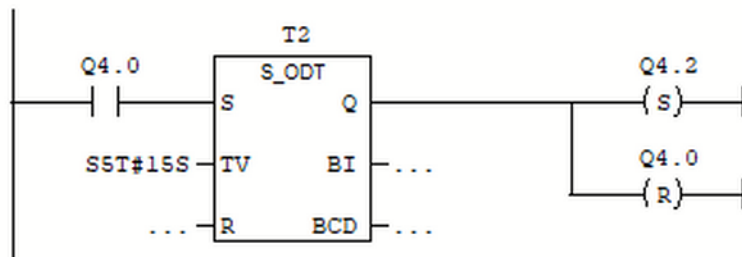

I) بیت 10.0 را لحظهای روشن خاموش می‌کنیم
همانند دکمه‌ی فشاری در کدهای Code5. با این کار Q4.1
که چراغ سبز است روشن می‌شود

II) با این کار تایمر T0، 11s می‌شمارد و پس
Q4.2 (چراغ سبز) را خاموش و Q4.1 (چراغ
نارنجی) را روشن می‌کند.

III) با سلفق بلا چراغ نارنجی بعد از 3s
خاموش می‌شود و بلا خامه چراغ قرمز را
روشن می‌کند.

IV) بعد از خاموش شدن قرمز بعد از 15s
سبز مجدداً روشن شدن و این چرخه ادامه
پیدا می‌کند.